

一、試題編號

108-01

二、試題名稱

超音波測距及倒車雷達模擬系統

三、測驗時間

75 分鐘

四、試題說明及動作要求

(一) 試題說明

超音波感測器的運用非常廣泛,藉由聲波反射及傳播的已知物理現象,可達成測距的目的,不但創客用於自走車避障礙、自製測距儀,真實生活中汽車的倒車雷達更是現代每部汽車必備。

工作說明如下:

- 1. 開發板為Arduino Uno R3,將Arduino連接至超音波感測器模組(VCC、SIG、GND)、蜂鳴器、LCD模組及按鍵模組。
- 2. 利用數位腳位對超音波感測器「SIG」腳位(此為雙向I/O pin) 送出觸發信號,並於相同腳位接收回聲信號,且根據回聲信 號的時間長度計算出當前量測到的距離。
- 3. 依動作要求完成蜂鳴器與LCD 模組之運作。
- 4. 請參考「六、供給設備清單」及「七、元件佈置參考圖」進 行組裝並完成設計。



(二) 動作要求

- 1 (10%)請將超音波感測器模組、蜂鳴器、LCD 模組正確地連接至 Grove擴充板。
- 2 (30%)請撰寫程式,讓Arduino的D4腳位發出10us的觸發信號,並由該腳位讀取回聲信號的長度,因回聲信號時間長度約等於聲波傳遞的來回時間,故可從中計算距離。已知聲波在空氣中傳遞速度為340m/s,請每秒鐘觸發一次測距,並透過序列埠監控視窗印出當前的距離(以公分為單位)。
- 3 (20%)接著模擬倒車雷達的效果,將與感測器的距離區分為遠(>60公分)、中(30~60公分)、近(<30公分)三個區間,並分別以1s間隔(遠)、500ms間隔(中)、不間斷長音(近)讓蜂鳴器發出1KHz的高頻聲音。
 - 3.1 使用tone函式產生指定頻率的方波
 - 3.1.1 tone(byte pin, unsigned int frequency): 不指定duration,須利用noTone()停止方波的產生。
 - 3.1.2 tone(byte pin, unsigned int frequency, unsigned long duration): 指定單位為ms的duration,須配合適當的延遲。
 - 3.1.3 noTone(byte pin):停止指定腳位輸出方波。
- 4 (20%) 請利用 I²C 腳位連接 I²C LCD module (Grove-LCD RGB Backlight),將動作要求2的距離數值顯示在LCD module上,並維持動作3的功能。
 - 4.1 I²C LCD module程式庫說明
 - 4.1.1 程式庫檔案: Grove_LCD_RGB_Backlight-master。
 - 4.1.2 類別名稱: rgb_lcd。
 - 4.1.3 建構子:無參數,建立物件時直接給定物件名稱即可。



- 4.1.4 使用物件的成員函式:
 - 4.1.4.1 初始化: begin(byte lcd_cols, byte lcd_rows), 參數設 定顯示行數與列數,無回傳值。
 - 4.1.4.2 開啟背光:
 - (1) 開啟任意色彩背光:
 - setRGB(byte r, byte g, byte b); 設定紅、綠、藍三個顏色所 調出的背光,無回傳值。
 - (2) 開啟指定顏色背光: setColor(byte color),可用參數包括WHITE、RED、GREEN與BLUE,無回傳值。
 - 4.1.4.3 設定游標位置:setCursor(byte lcd_col, byte lcd_row),參數設定游標所在的行數與列數,無回傳值。
 - 4.1.4.4 從序列埠監控視窗印出字串:print(String &)、 print(char[]),回傳值為印出字串的字元。
- 5 (20%)請利用按鍵模組,以中斷方式偵測使用者按下事件(按鍵按下又放開),切換倒車雷達啟動及解除兩種狀態。初始狀態為解除(蜂鳴器不發出聲音),之後每次按下再放開,將在啟動(蜂鳴器發出聲音)與解除之間切換,並在I²C LCD module上同時顯示狀態(Radar Enabled與Radar Disabled)與目前量測到的距離。



五、評分注意事項:

- 1. 應檢人必須於檢定時間內完成Arduino開發板與超音波感測器及 蜂鳴器模組之組裝工作,並將程式上載至Arduino開發板上,方 可提出評分要求。
- 2. 動作要求中之功能需能達成者方能計分。


六、供給設備清單

項次	名 稱	規格
1	PC	已安裝軟體: (1) 程式語言,包含 Arduino IDE 1.8.9, Python (現場自行安裝 Python2 或 Python 3) (2) Tomcat 8.0, MS IIS, Apache 2.4 (3) MSSQL Express 2014, Postgresql 10 或 MySQL 8.0 (4) Eclipse, NotePad++, Visual Studio
2	Arduino UNO 與開發套件	(1) Arduino Uno Rev3 (2) Grove 擴充版 (3) 考題所需相關感測器
3	其他	(1) 三用電錶(2) 電子線材



七、元件佈置參考圖(圖例僅供參考,請以實際裝置為主)

1. 左下角滑動開關請切到「5V」。

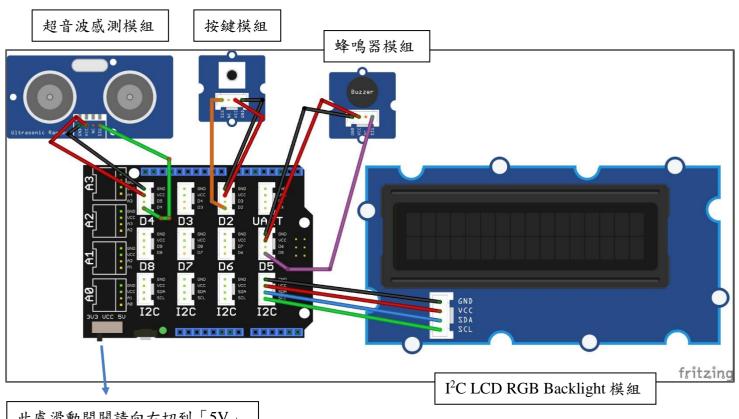

此處滑動開關請向右切到「5V」